

# *LINEAR CIRCUIT* *ANALYSIS* *ASSIGNMENT*

SUBMITTED BY: AKSHAY S RAO

1BM17EC007

EC, 3A

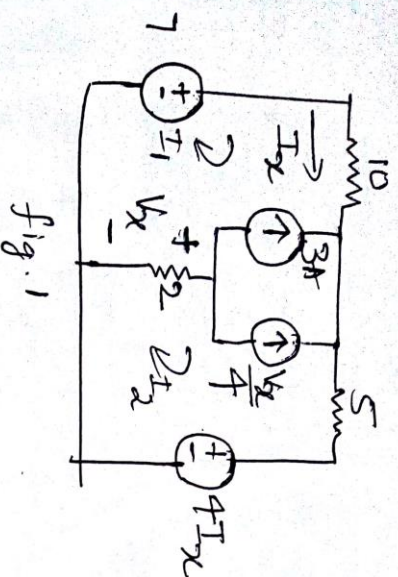


fig. 1

from fig 1

$$-V_x = \left( \frac{V_x + 3}{4} \right) 2$$

$$-\frac{3}{2} V_x = 6$$

$$V_{ox} = -4V$$

$$\underline{\underline{\frac{V_x}{4} = -1A}}$$

$$-7 + 10I_1 + 5I_2 + 4I_x = 0$$

$$I_1 = I_x \quad \{ \quad I_2 - I_1 = 2A$$

$$\Rightarrow 10I_x + 5(2 + I_x) + 4I_x = 7$$

$$I_x = -0.157A, \quad I_2 = 1.843A$$

$$\Rightarrow 4I_x = -0.628V$$

$$P_{7V} = 7 \times 0.157 = 1.099W$$

$$P_{10\Omega} = I_x^2 R = 0.24649W$$



$$P_{5\Omega} = I_2^2 R = 16.9832W$$


$$P_{3A} = (-I_x \times 10 + 7 - V_x) \times 3 \\ = 37.71W \text{ (negative)}$$

$$P_{4I_x} = -0.628 \times 1.843 = 1.15 \text{ (neg)}$$

$$P_{2\Omega} = 2^2 \times 2 = 8W$$

$$P_{\frac{V_x}{4}} = 12.587W$$

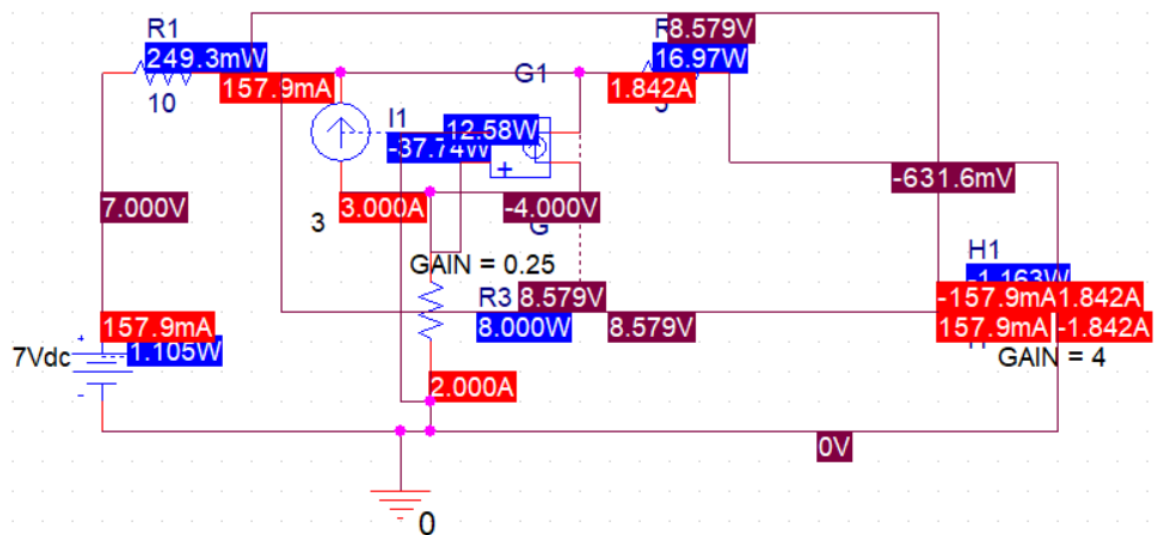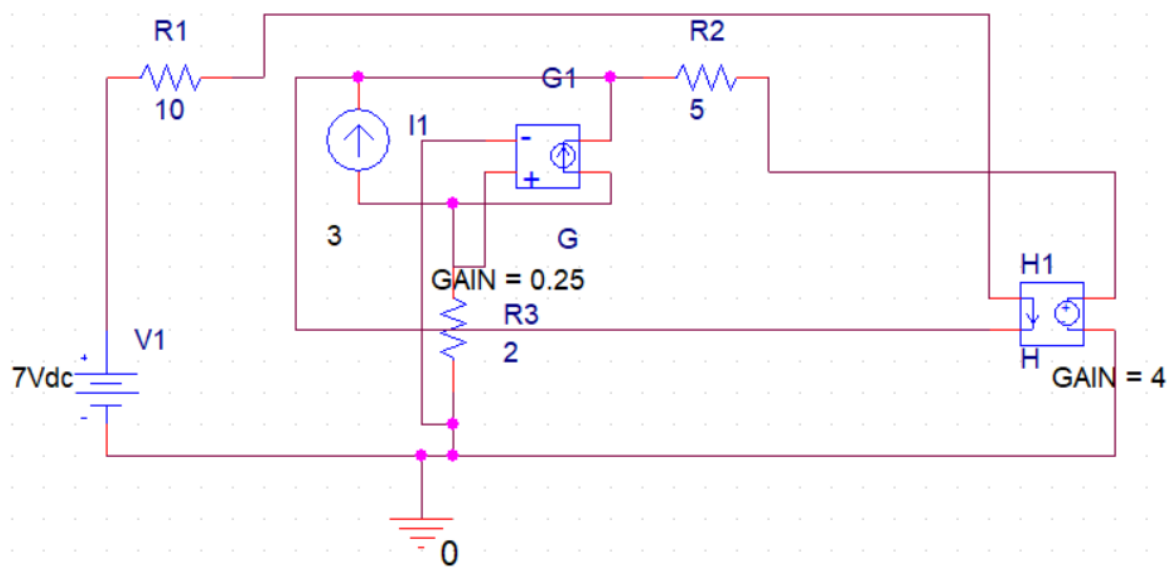

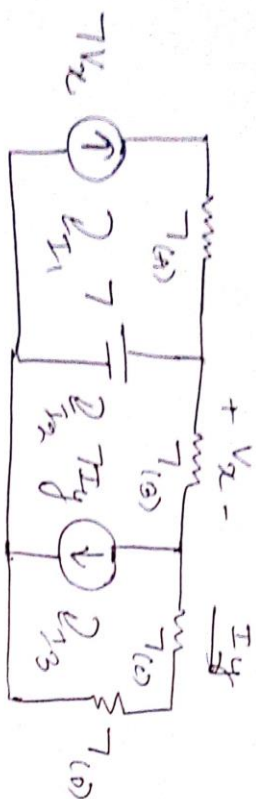

$$-7 + 7I_2 + 14I_3 = 0$$

$$8I_3 + 2I_3 = 1$$

$$I_3 = 0.1A$$

$$\Rightarrow I_2 = 0.8A$$

$$\Rightarrow I_1 = 39.2A$$

$$= (I_2 + I_3)(7I_3)$$

$$\text{Power delivered by } 7I_y \text{ current source} = (I_2 + I_3)(7I_3) = 0.98W$$

$$\text{Power dissipated by } 7(4) = I_1^2 \times 7 = 10.76kW$$

$$7(8) = I_2^2 \times 7 = 4.480W$$

$$7(6) = I_3^2 \times 7 = 0.07W$$



$$7(10) = I_3^2(7) = 0.07W$$


$$\text{Power delivered by } 7V_x \text{ current source} = I_1(7I_1 + 7)$$

$$= I_1(281.4)$$

$$\text{Power delivered by } 7V \text{ source} = 11.03kW (-ve)$$

$$= 7(I_1 - I_2) = 268.8W$$

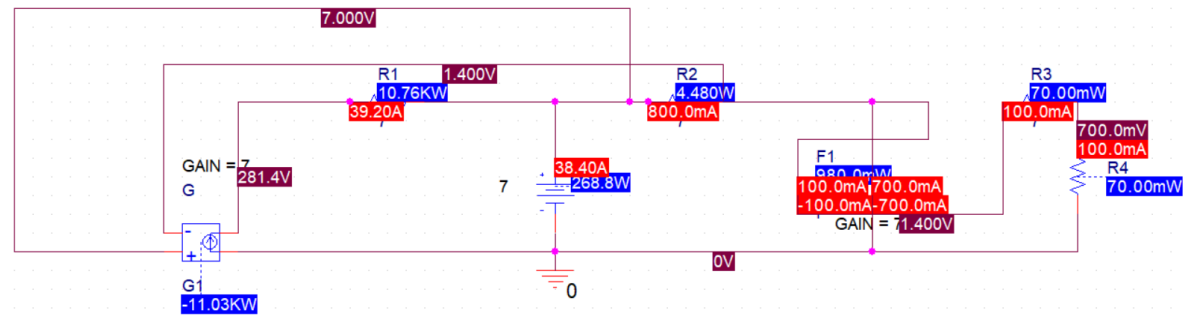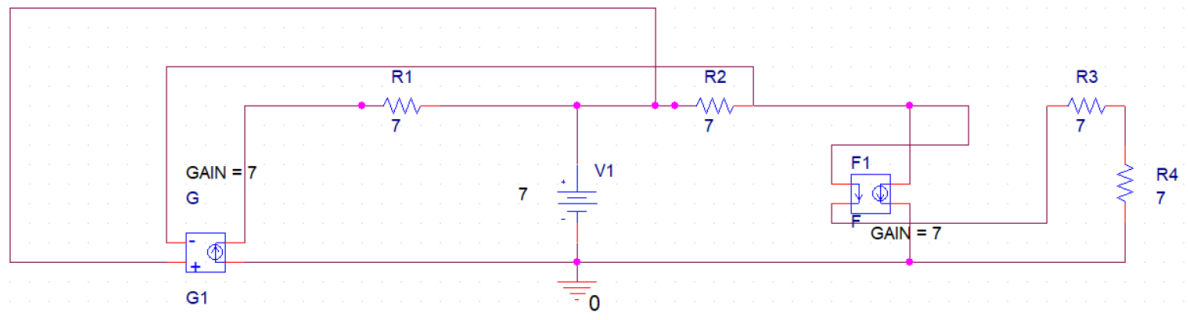

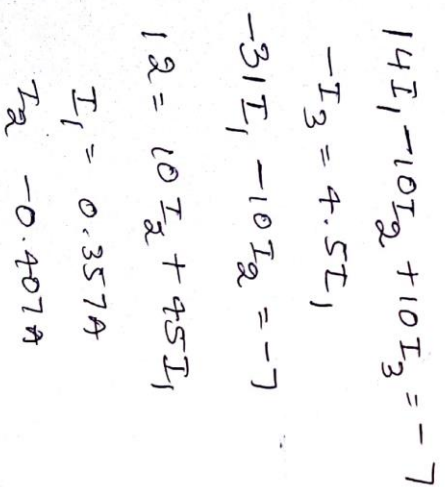



$$\begin{aligned} 14I_1 - 10I_2 + 10I_3 &= -7 \\ -I_3 &= 4.5I_1 \\ -31I_1 - 10I_2 &= -7 \\ 12 &= 10I_2 + 45I_1 \\ I_1 &= 0.3574 \\ I_2 &= 0.4074 \end{aligned}$$


Power delivered by SV =  $I_a \times V = 200.35 \text{ W}$

$$\log 7v = (I_2 - I_1)7 = 50.348 \text{ m}$$
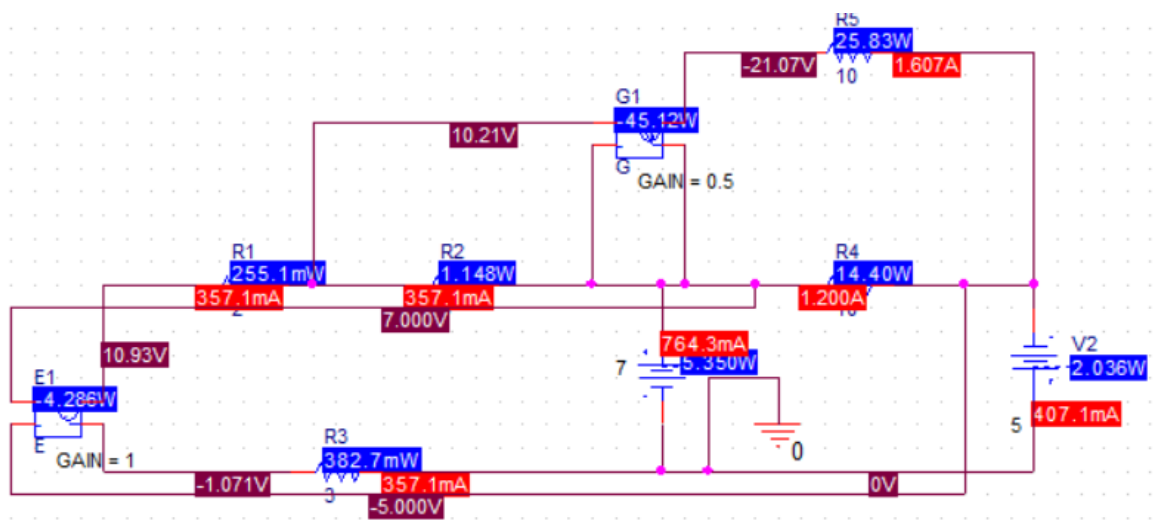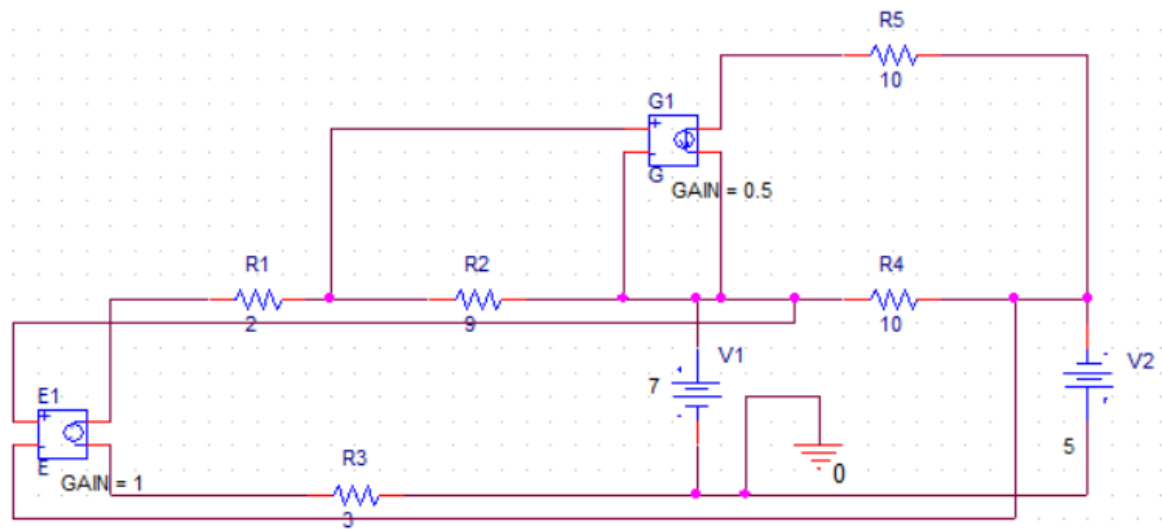
$$-11 \text{ --- by } 0.5V_{\text{source}} = 0.5V_{\text{y}} \times \left( \begin{matrix} I_{\text{x}10} \\ I_{\text{z}} \\ + (I_{\text{z}} - I_{\text{z}})_{10} \end{matrix} \right) = -45.12 \text{ mV}$$





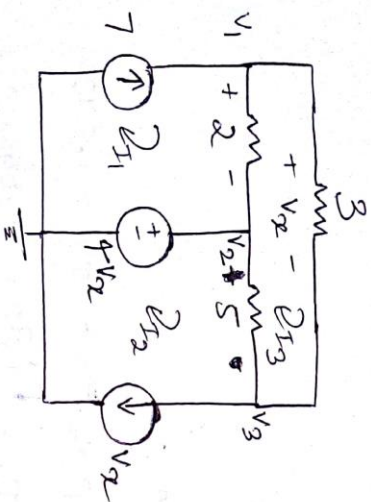

$$I_1 = 7 \text{ A}$$

$$I_2 = V_x = 3I_3$$

$$3I_3 + (I_3 - I_2)5 + (I_3 - I_1)2 = 0$$

$$3I_3 - 10I_3 + 2I_3 = 14$$

$$-5I_3 = 14$$

$$I_3 = -\frac{14}{5} = -2.8 \text{ A}$$

$$\text{Power dissipated by } 3\Omega = 3 \times (2.8)^2 = 23.52 \text{ watts}$$

$$-11 \quad 2\Omega = 2 \times (2.8)^2 = 19.84 \text{ watts}$$



$$-11 \quad 5\Omega = 5 \times 31.36 = 156.8 \text{ watts}$$


$$\text{Power delivered by } 7\text{A source} = (2(I_1 - I_3) + 4 \times 3 \times I_3) \times 7 = 38 \text{ W}$$

$$\text{Power delivered by } 4\text{V source} = 4V_x \times (I_1 - I_2) = -517.4 \text{ W}$$
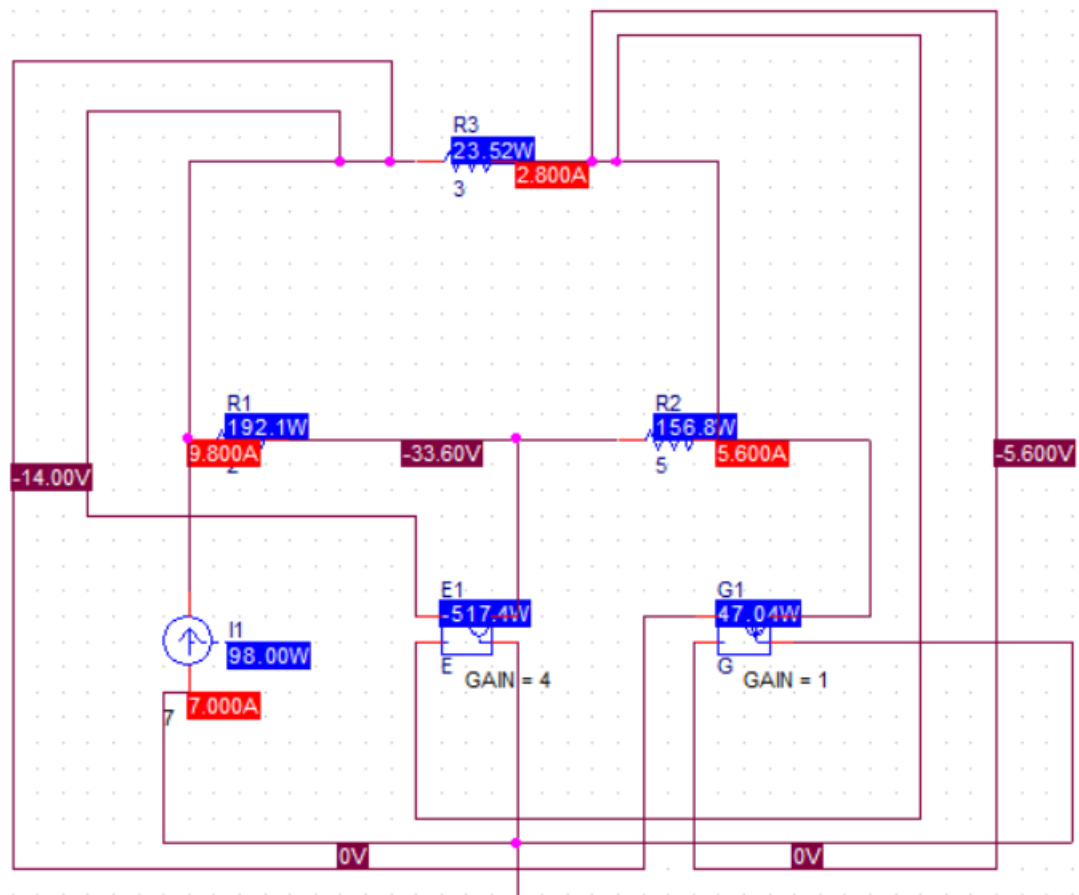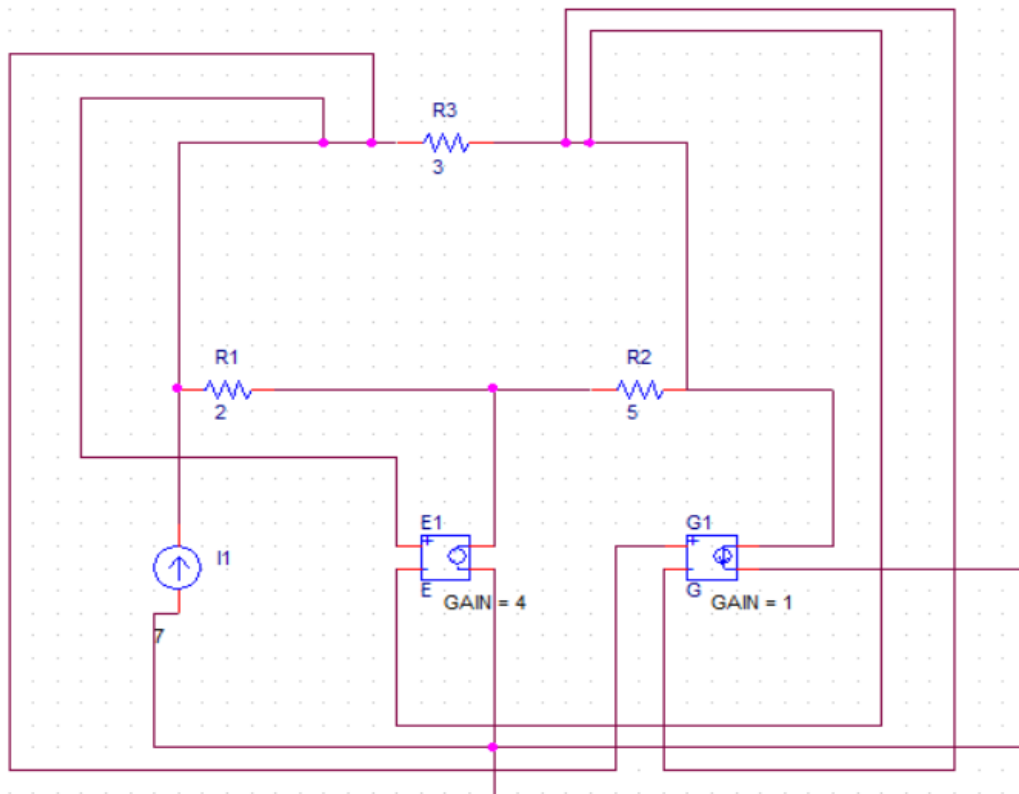
$$\text{Power delivered by } V_x \text{ source} = (I_2 - I_3)5 + 4V_x I_2 = \underline{\underline{47.04 \text{ W}}}$$





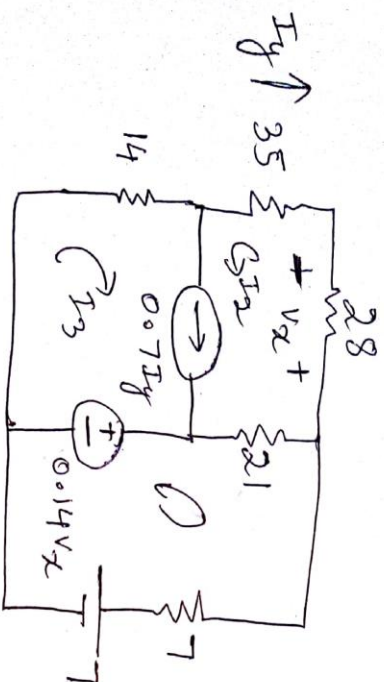

$$0.14V_x = 28I_2 \times 0.14$$

$$7 = 28I_1 - 17.08I_2$$

$$I_3 + I_2 = 0.7I_y$$

$$I_3 = -1.7I_2$$

$$7I_1 + 86.8I_2 = 7$$

$$I_1 = 0.285 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.0576 \text{ A}$$

$$I_3 = -0.09792 \text{ A}$$

$$P_{7\Omega} = I_2^2 \times 7 = 569.2 \text{ mW}$$

$$P_{21\Omega} = (I_1 - I_2)^2 \times 21 = 1.087 \text{ W}$$

$$P_{28\Omega} = I_2^2 \times 28 = 93.05 \text{ mW}$$

$$P_{35\Omega} = I_2^2 \times 35 = 116.3 \text{ mW}$$

$$P_{14\Omega} = I_3^2 \times 14 = 134.5 \text{ mW}$$

$$P_{0.14V_x} = (I_1 - I_3) \times 0.14V_x = 42.30 \text{ mW}$$

$$P_{0.7I_y} = (I_2 + I_3)(-14I_3 - 0.14V_x) = 46.25 \text{ mW}$$

$$P_{7V} = 7 \times 0.285 = 1.996 \text{ W}$$

